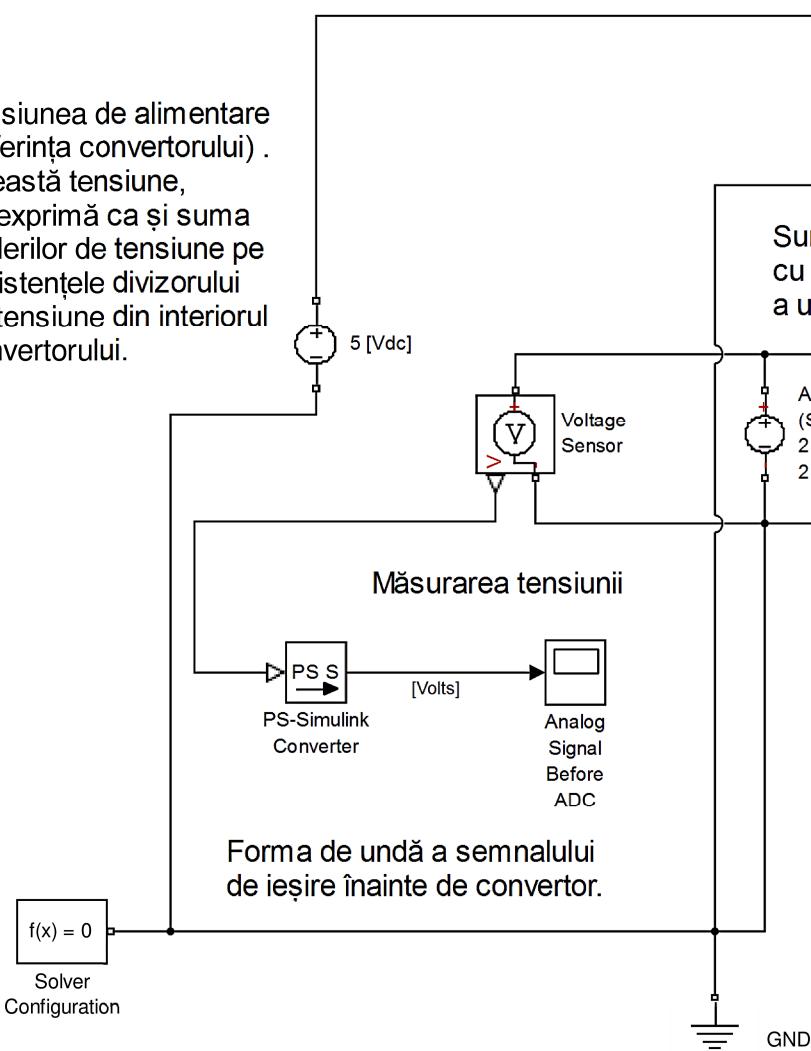
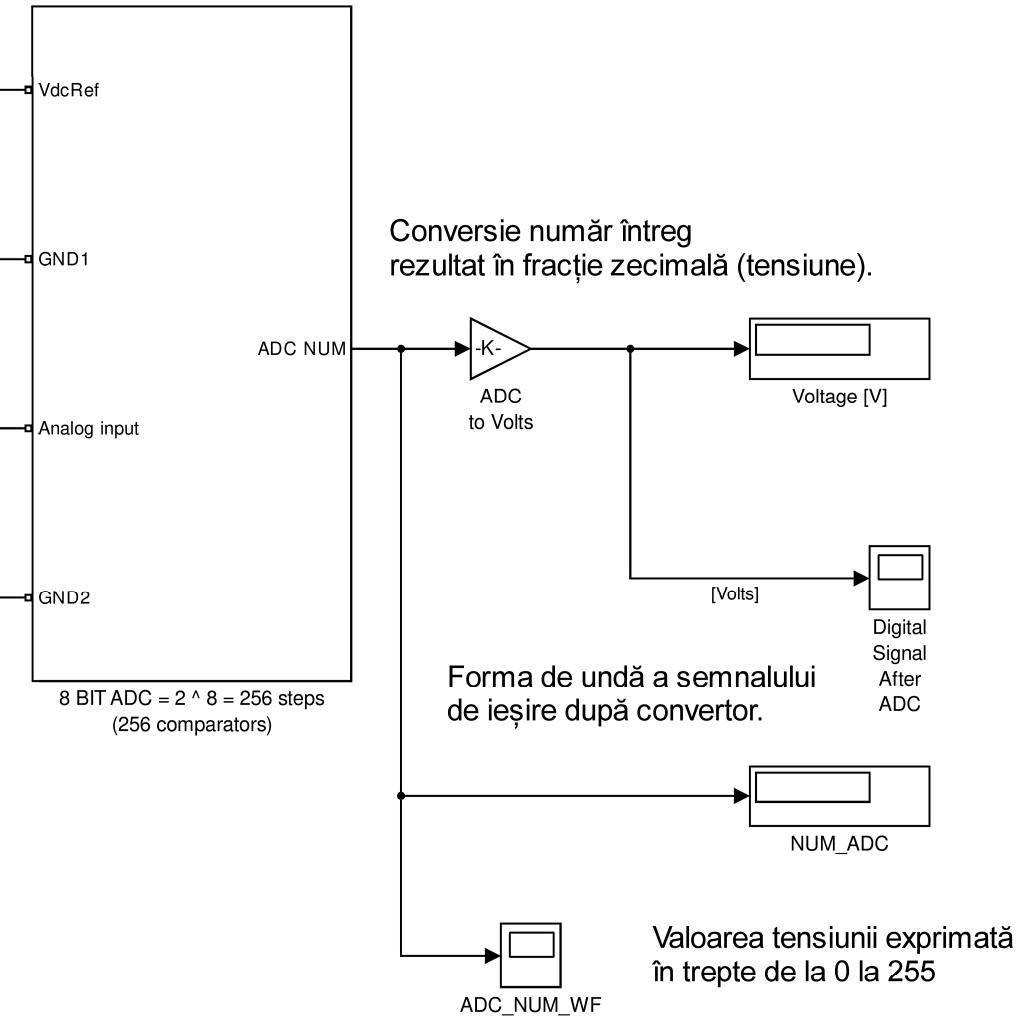


Tensiunea de alimentare (referință convertorului). Această tensiune, se exprimă ca și suma căderilor de tensiune pe rezistențele divisorului de tensiune din interiorul convertorului.



Acest bloc, stabilește metoda de rezolvare al ecuațiilor circuitului, dar și parametrii necesari în vederea simulării circuitului, precum: pas de discretizare, timp de eşantionare, condiții inițiale.



E.P.E. - Electronics and Power Electronics / Sisteme de calcul în timp real (eng. Real - time computing systems)

<http://epc.utcluj.ro/index.php/sisteme-de-calcul-in-timp-real/>

Subject: „Real - time computing systems”

Model title: „How Analog input (or Analog to Digital Converter A.D.C.) works?”

Model done by: Pintilie Lucian Nicolae

e-mail: Lucian.Pintilie@emd.utcluj.ro

