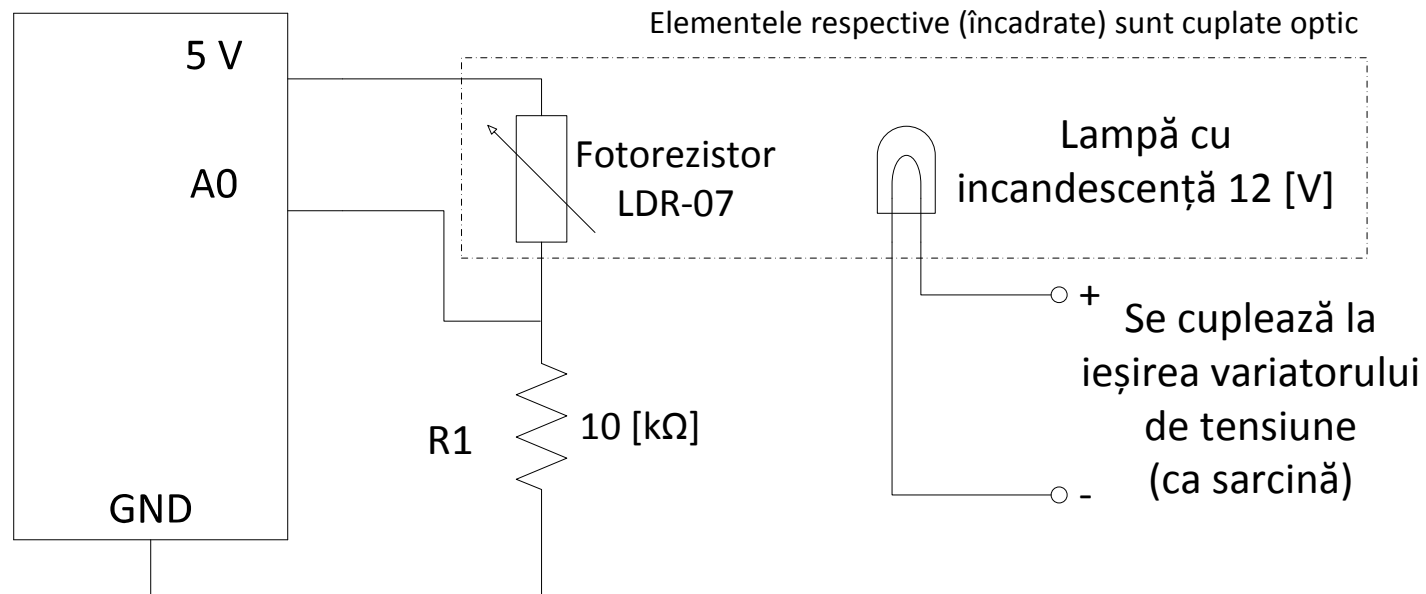


Micro-controller



Schemă de principiu – Laborator nr. 2 - „Interacțiunea cu intrările analogice în timp real” (eng. „Analog input real – time interaction”)