



Schemă de principiu – Laborator nr. 2 - „Variator de tensiune continuă”  
(eng. „DC voltage variator”)